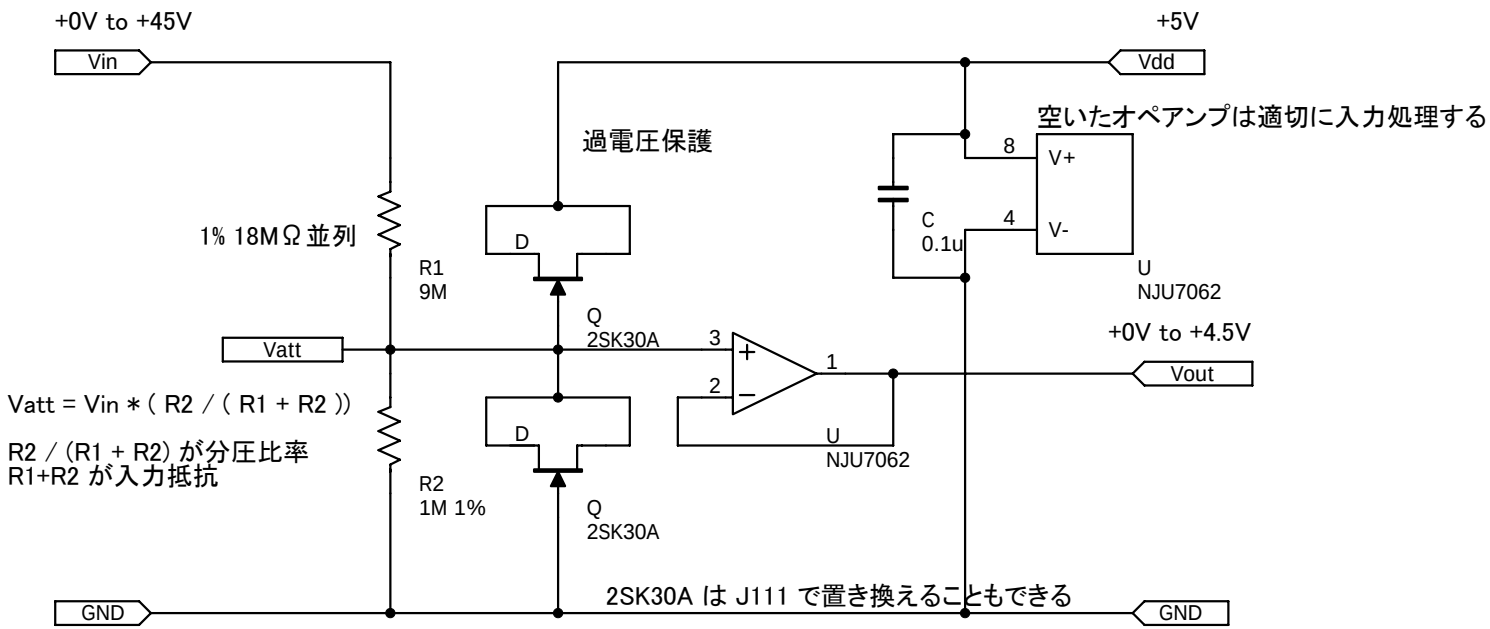

NJU7062: 入力電流は 1pA 程、オフセット電圧が低い Max 2mV
ただし出力電流が小さいので(max 50uA 程)以下注意

- 入力抵抗が低いアナログメーターでVoutを測ると出力電圧が下がる
- 容量性負荷を接続する場合は発振に注意
- PIC マイコン等の A/D を接続する場合は acquisition time を長めにする
  PIC16Fxxx の ADC の場合は 110us 以上

NJU7072 も使える(電源電圧範囲や SlewRate などの違いに注意)
J-FET を漏れ電流が少ないダイオードとして使っている